

## Circuits and Systems 1 - Week 6 - Solution of 2 Equations

# Solution of Eg1 Nodal - Slide 1

At node 1:

$$\frac{10 - v_1}{1} = \frac{v_1 - v_2}{2} + \frac{v_1}{5} \quad (1)$$

At node 2:

$$\frac{v_1 - v_2}{2} + 2 = \frac{v_2}{10} \quad (2)$$

Let us convert solve these 2 equations as follows:

$$\begin{aligned} 10 - v_1 &= \frac{v_1}{2} - \frac{v_2}{2} + \frac{v_1}{5} \\ -v_1 - \frac{v_1}{2} - \frac{v_1}{5} + \frac{v_2}{2} &= -10 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \frac{v_1}{2} - \frac{v_2}{2} + 2 &= \frac{v_2}{10} \\ \frac{v_1}{2} - \frac{v_2}{2} - \frac{v_2}{10} &= -2 \end{aligned} \quad (4)$$

# Solution of Eg1 Nodal - Slide 2

$$\left(-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right)v_1 + \left(\frac{1}{2}\right)v_2 = -10 \quad (5)$$

$$(-1.7)v_1 + (-0.5)v_2 = -10 \quad (6)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)v_1 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{10}\right)v_2 = -2 \quad (7)$$

$$(0.5)v_1 + (-0.6)v_2 = -2 \quad (8)$$

Let us convert these 2 equations into matrices form as shown in next slide:

$$(-1.7)v_1 + (0.5)v_2 = -10 \quad (9)$$

$$(0.5)v_1 + (-0.6)v_2 = -2 \quad (10)$$

## Solution of Eg1 Nodal - Slide 3

$$\begin{bmatrix} -1.7 & 0.5 \\ 0.5 & -0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \left( \begin{bmatrix} -1.7 & 0.5 \\ 0.5 & -0.6 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} -10 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.7792 & -0.6494 \\ -0.6494 & -2.2078 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -10 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

# Final Solution of Example 1

The final values are as follows:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{9.0909} \\ \mathbf{10.9091} \end{bmatrix} \quad (14)$$

## Nodal Analysis Example 2

$$\begin{aligned}\frac{v_1 - 20}{2} + \frac{v_1}{20} + \frac{v_1 - v_2}{5} &= 0 \\ \frac{v_1 - v_2}{5} &= \frac{v_2}{10} + \frac{v_2 - 8i_\phi}{2} \\ i_\phi &= \frac{v_1 - v_2}{5}\end{aligned}$$

If we substitute  $i_\phi$ , we obtain the following 2 equations

$$\begin{aligned}\frac{v_1 - 20}{2} + \frac{v_1}{20} + \frac{v_1 - v_2}{5} &= 0 \\ \frac{v_1 - v_2}{5} &= \frac{v_2}{10} + \frac{v_2}{2} - \frac{8}{2} \frac{v_1 - v_2}{5}\end{aligned}\tag{15}$$

## Nodal Analysis Example 2 - Slide 2

$$\begin{aligned}\frac{v_1}{2} - \frac{20}{2} + \frac{v_1}{20} + \frac{v_1}{5} - \frac{v_2}{5} &= 0 \\ \frac{v_1}{5} - \frac{v_2}{5} &= \frac{v_2}{10} + \frac{v_2}{2} - \frac{8v_1}{10} + \frac{8v_2}{10}\end{aligned}\tag{16}$$

Let us combine common terms to obtain more simple solution as follows:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{20} + \frac{1}{5}\right)v_1 + \frac{-1}{5}v_2 &= 10 \\ \left(\frac{1}{5} + \frac{8}{10}\right)v_1 + \left(\frac{-1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{2} - \frac{8}{10}\right)v_2 &= 0\end{aligned}\tag{17}$$

## Nodal Analysis Example 2 - Slide 2

$$\begin{aligned}(0.75)v_1 + (-0.2)v_2 &= 10 \\ v_1 + (-1.6)v_2 &= 0\end{aligned}\tag{18}$$

Now let us substitute  $v_1 = 1.6v_2$  in the above equation, we obtain the following:

$$\begin{aligned}0.75(1.6v_2) + (-0.2)v_2 &= 10 \\ 1.2v_2 - 0.2v_2 &= 10 \\ v_2 = 10 \implies v_1 &= 1.6(10) = 16\end{aligned}\tag{19}$$