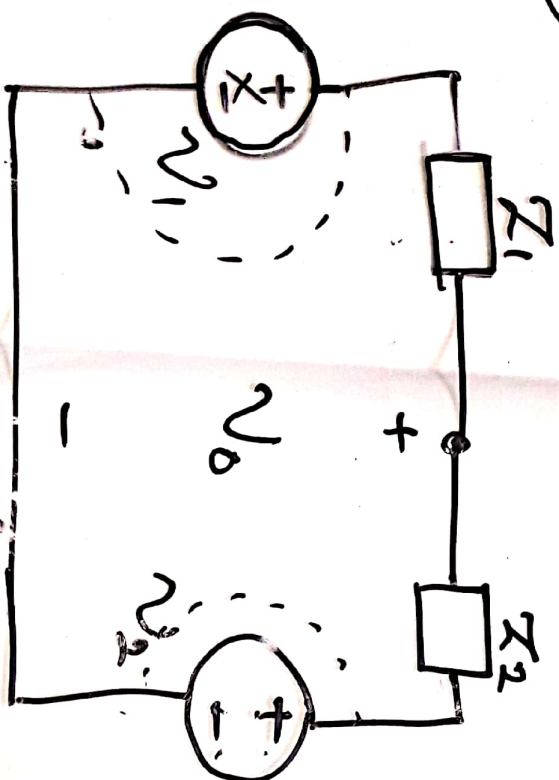


① Superposition




$$V_1 = V_m \cos \omega t$$

$$V_2 = V_m \cos \omega t$$


$$V_0 = V_{01} + V_{02}$$


Ex: 10.8-1

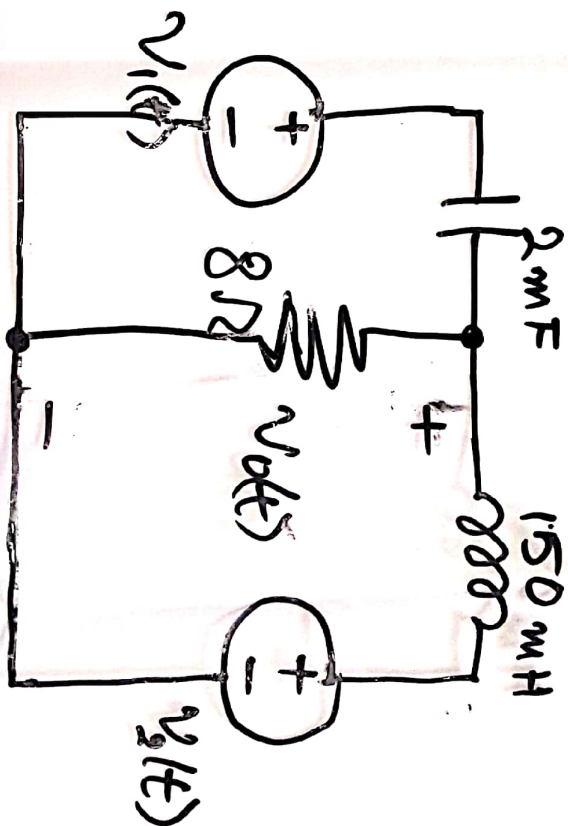


$$V_1(t) = 20 \cos(50t)$$

$$V_2(t) = 20 \cos(10t)$$

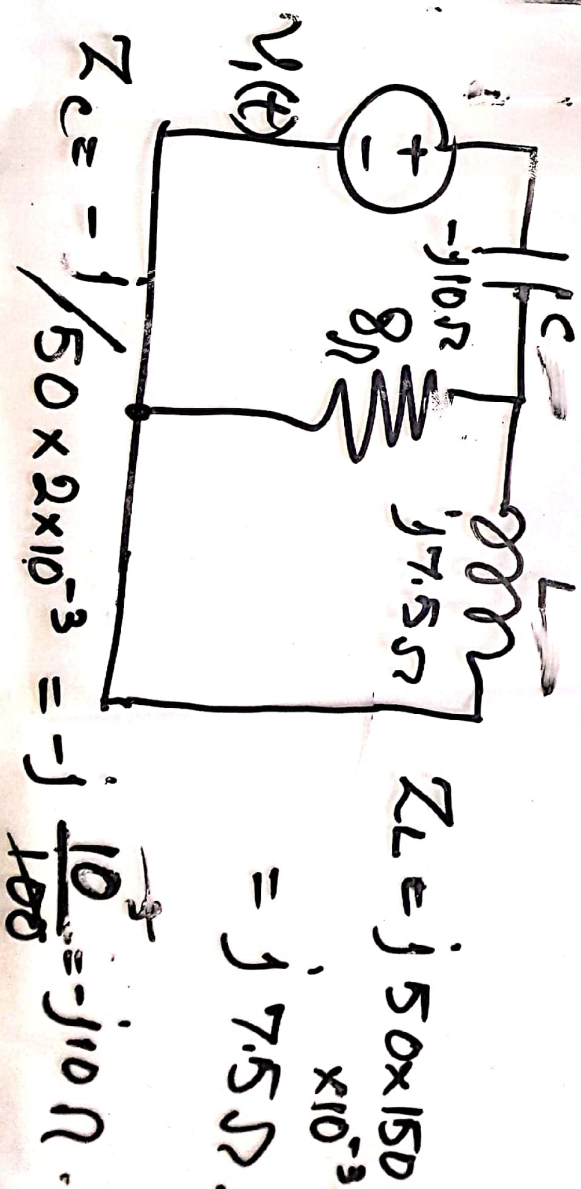

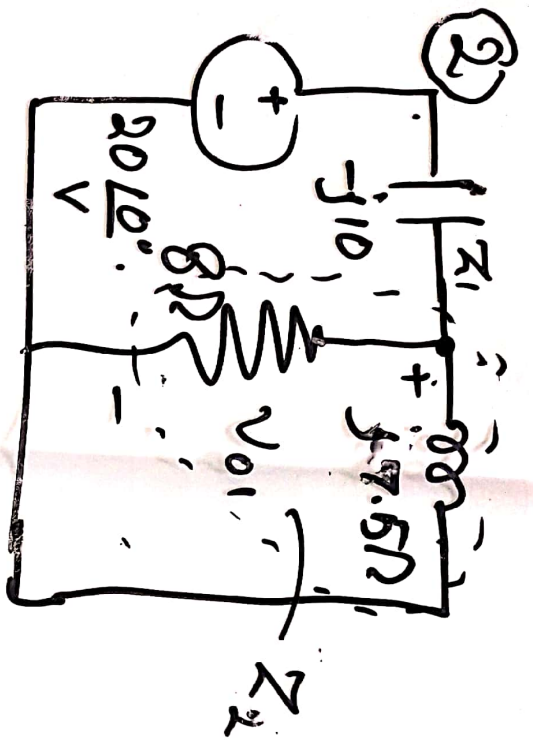

$$\omega_1 = 50 \text{ rad/s.}$$

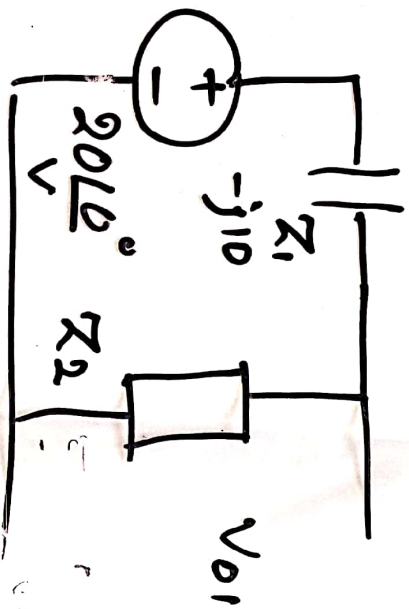

Applying Voltage divider formula.

$$V_{01} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \times 20 \angle 0^\circ$$

$$= \frac{5.47 \angle 46.9^\circ}{-j10 + 3.73 + j3.99} \times 20 \angle 0^\circ$$

$$= \frac{5.47 \angle 46.9^\circ \times 20 \angle 0^\circ}{3.73 - j6.01} = \frac{5.47 \angle 46.9^\circ \times 20 \angle 0^\circ}{7.07 \angle -58.1^\circ}$$


$$= 15.46 \angle 104.9^\circ \text{ V.}$$

$$Z_2 = \frac{8 \times j7.5}{8 + j7.5} = \frac{60 \angle 90^\circ}{10.96 \angle 43.1^\circ}$$

$$= 5.47 \angle 46.9^\circ \Omega$$

$$= 3.73 + j3.99 \Omega$$

* 20(7)

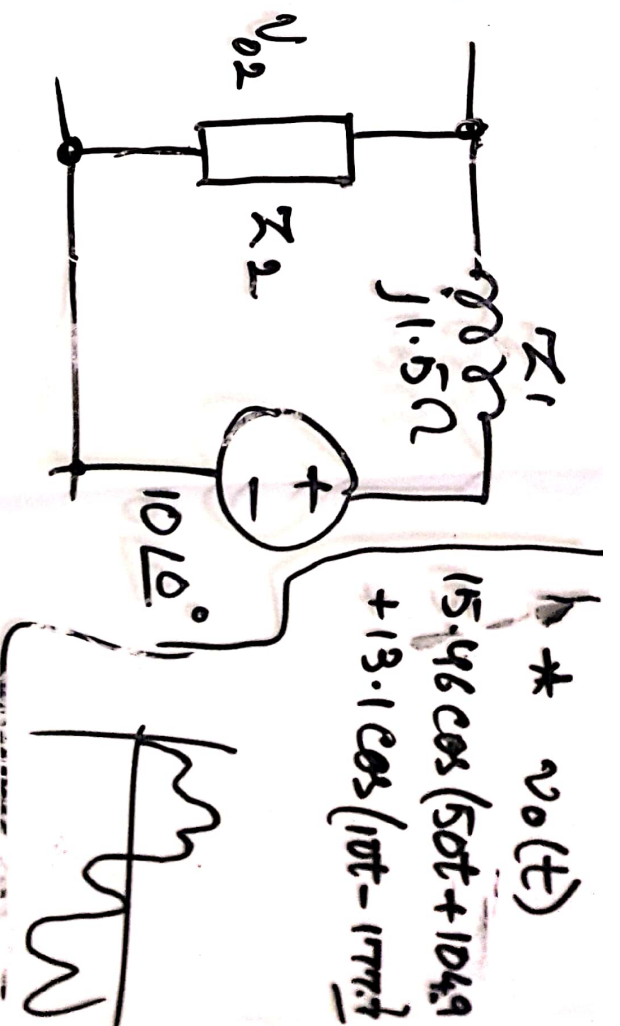



$$Z_c = \frac{-j}{10 \times 2 \times 10^{-3}} = \frac{-j50}{20}$$

$$Z_L = 3 \times 10 \times 150 \times 10^3$$

$$Z_a = Z_c \parallel R = \frac{8 \times (-j50)}{8 - j50} = \frac{400 \angle -90^\circ}{50.63 \angle 9.09^\circ}$$

$$= 7.9 \angle -99.1^\circ \times 10 \angle 0^\circ$$
$$\frac{1.17 - j7.40 + j1.5}{= 7.9 \angle -99.1^\circ \times 10 \angle 0^\circ}$$
$$\frac{6.02 \angle -78.76^\circ}{13.1 \angle -177.76^\circ}$$
$$V_o = V_{o1} + V_{o2}^*$$
$$= 15.46 \angle 104.9^\circ + 13.1 \angle -177.76^\circ$$

Phasor Diagram

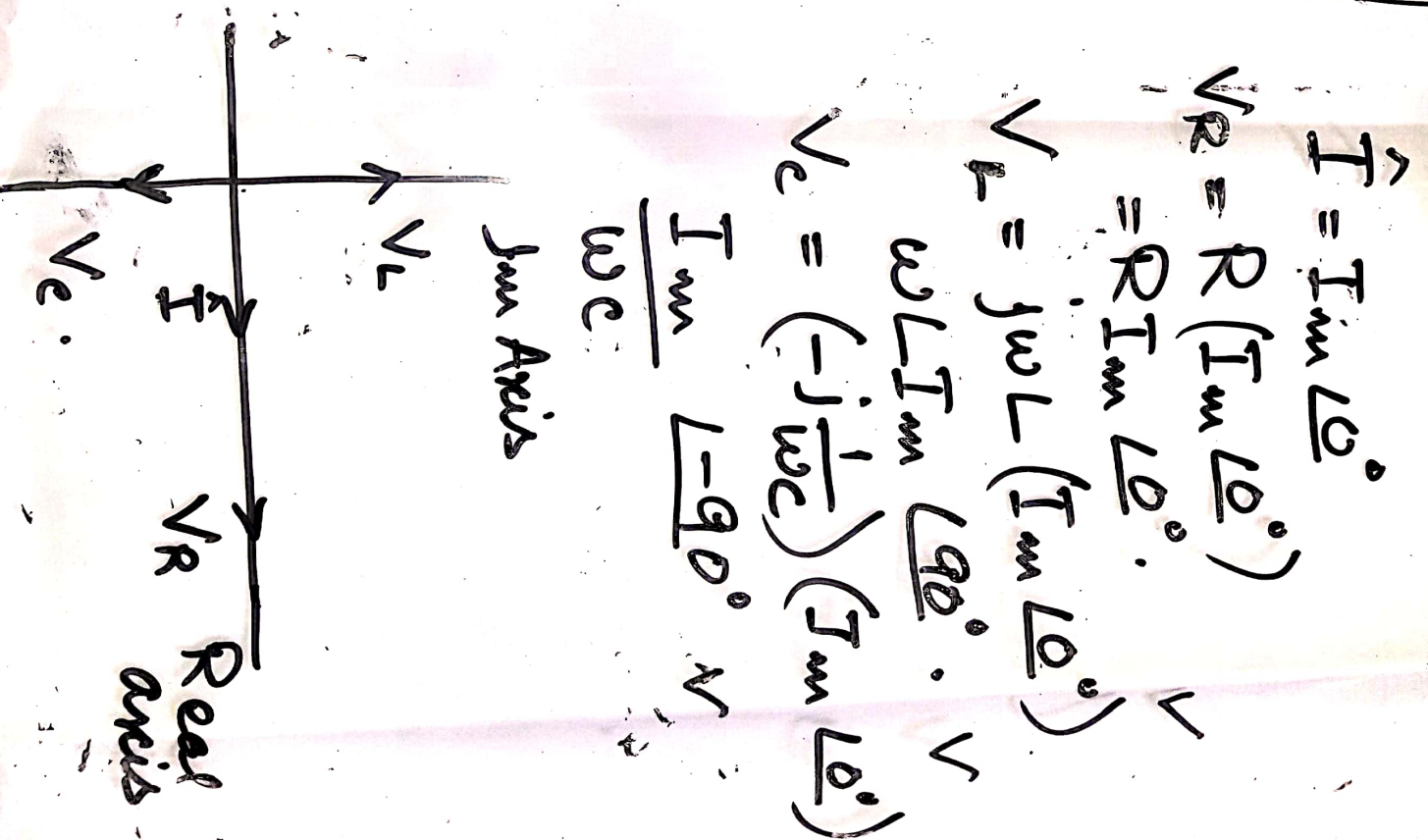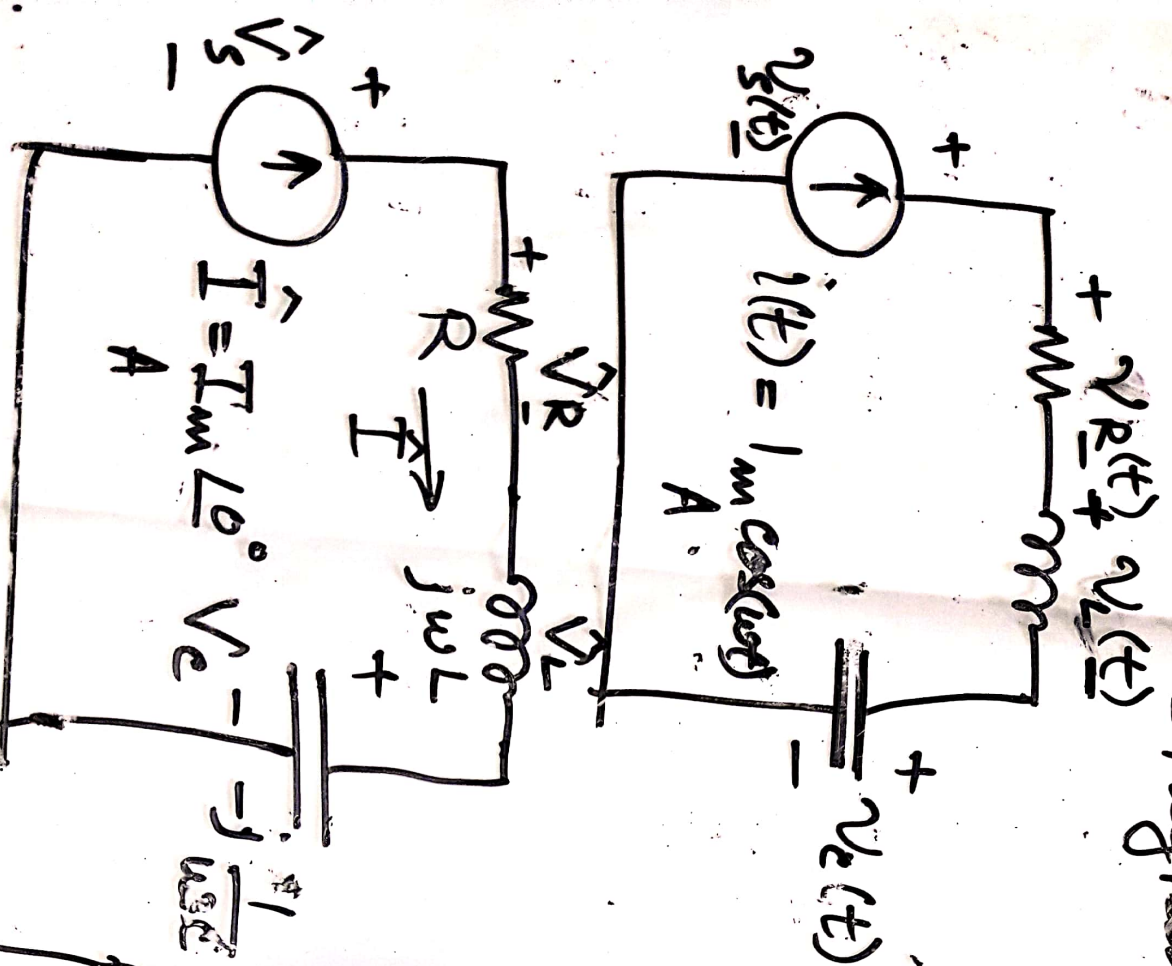


$$\textcircled{4} \hat{V}_S = \hat{V}_R + \hat{V}_L + \hat{V}_C \\ = \hat{V}_R + (\hat{V}_L + \hat{V}_C)$$

$$\hat{V}_L + \hat{V}_C = j\omega L I_m \angle 0^\circ - j \frac{I_m \angle 0^\circ}{\omega C}$$

$$= j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) (I_m \angle 0^\circ)$$

$$= \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I_m \angle 90^\circ$$

Let $V_L > V_C$.

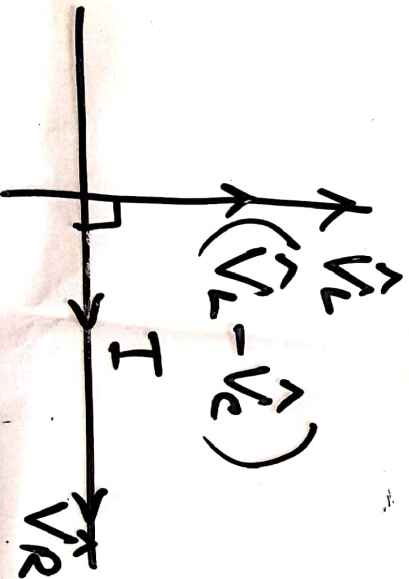

$$V_S = V_R + (V_L + V_C) \\ = R I_m + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I_m$$

