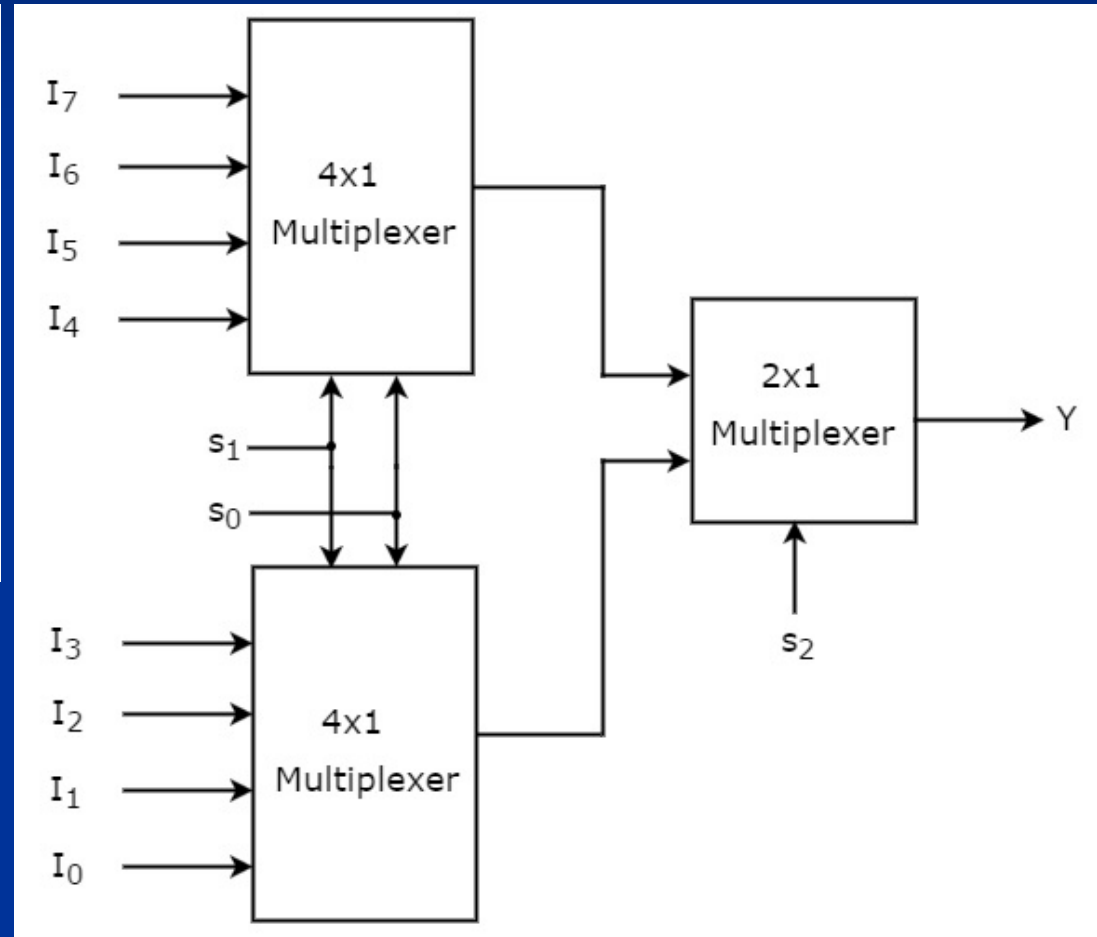


# Implementation of Higher-order Multiplexers using Lower-order Multiplexers

Implementation of 8x1 Multiplexer using 4x1 Multiplexers and 2x1 Multiplexer


Selection Inputs			Output
$s_2$	$s_1$	$s_0$	$Y$
0	0	0	$I_0$
0	0	1	$I_1$
0	1	0	$I_2$
0	1	1	$I_3$
1	0	0	$I_4$
1	0	1	$I_5$
1	1	0	$I_6$
1	1	1	$I_7$



# Implementation of Higher-order Multiplexers using Lower-order Multiplexers (cont.)

Implementation of 16x1 Multiplexer using 8x1 Multiplexers and 2x1 Multiplexer

Selection Inputs				Output
S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Y
0	0	0	0	I <sub>0</sub>
0	0	0	1	I <sub>1</sub>
0	0	1	0	I <sub>2</sub>
0	0	1	1	I <sub>3</sub>
0	1	0	0	I <sub>4</sub>
0	1	0	1	I <sub>5</sub>
0	1	1	0	I <sub>6</sub>
0	1	1	1	I <sub>7</sub>
1	0	0	0	I <sub>8</sub>
1	0	0	1	I <sub>9</sub>
1	0	1	0	I <sub>10</sub>
1	0	1	1	I <sub>11</sub>
1	1	0	0	I <sub>12</sub>
1	1	0	1	I <sub>13</sub>
1	1	1	0	I <sub>14</sub>
1	1	1	1	I <sub>15</sub>

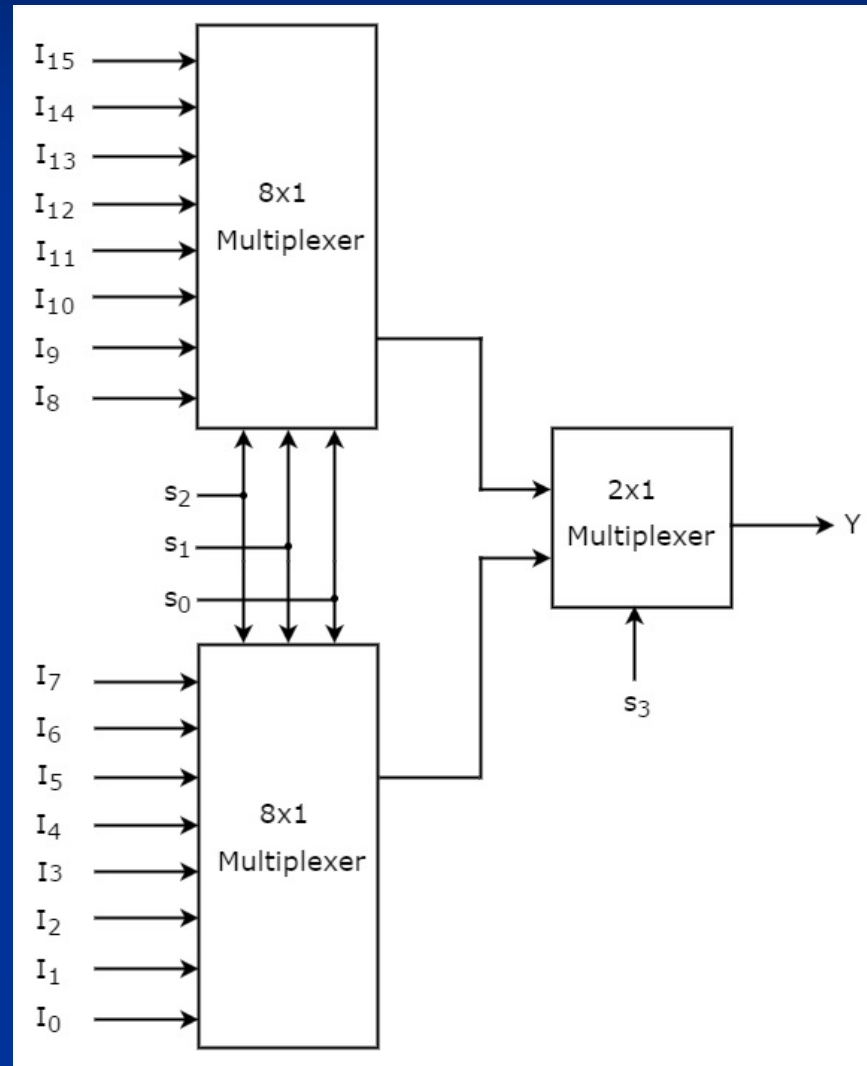


# Implementing Boolean Functions with Multiplexers

- Any Boolean function of  $n$  variables can be implemented using a  $2^n$ -to-1 multiplexer.
- The SELECT signals generate the minterms of the function.

# Implementing Boolean Functions with Multiplexers (cont.)

Implementation of  $f(A, B, C) = \sum(1, 4, 6, 7)$


	A	B	C	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

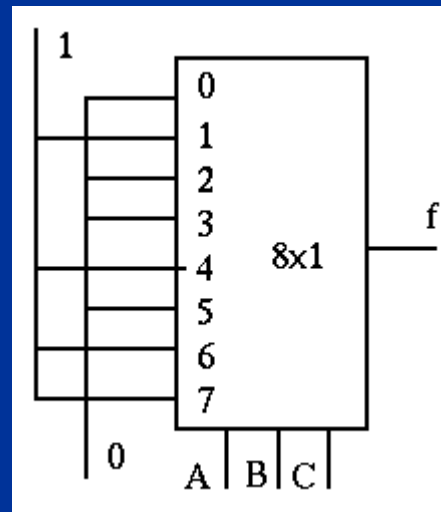

# Implementing Boolean Functions with Multiplexers (cont.)

Implementation of Half Adder using 4x1 Muxes

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

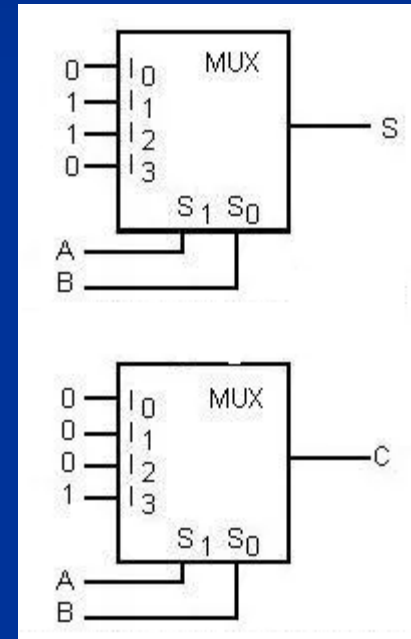

# Implementing Boolean Functions with Multiplexers (cont.)

Implementation of Full Adder using 8x1 Muxes

A	B	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

